

Le bouton poussoir

PAR CFAURY · PUBLIÉ 30 NOVEMBRE 2017 · MIS À JOUR 4 JUILLET 2019

Un **bouton poussoir** est un interrupteur (ou contacteur) **monostable** : il n'est stable que dans la position « relâché ».



Il peut être :

- à ouverture = fermé au repos :



- à fermeture = ouvert au repos :



1 Câblage


2 Programmation

2.1 En filtrant le signal

2.2 En utilisant une interruption

Câblage

Un bouton

 

Numérique en mode INPUT.


Le montage ci-contre permet de fournir au port numérique D :

- 0V quand le bouton est relâché : état bas = **LOW**
- 5V quand le bouton est appuyé : état haut = **HIGH**

“ Remarque : quand le bouton est relâché, Pour ne pas laisser flottante l'entrée du port (cas d'un interrupteur mécanique par exemple), il est nécessaire d'utiliser une [résistance de rappel](#) (pull down) ou de tirage (pull up) .

Programmation

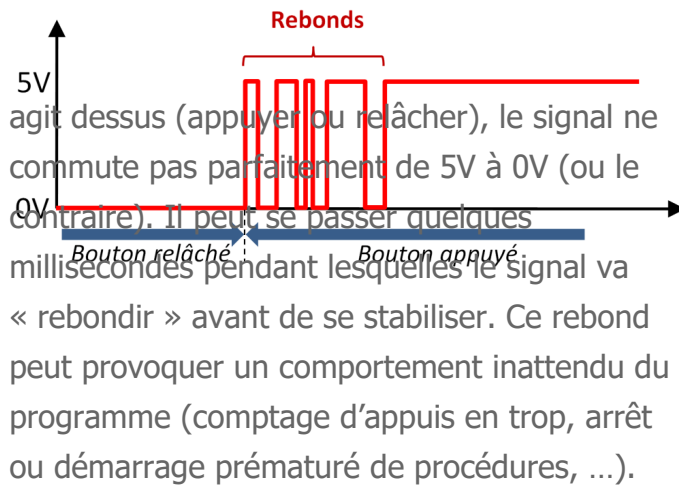
Un bouton n'est pas un objet parfait : lorsqu'on




Il existe diverses solutions pour éviter cela...

En filtrant le signal

 Une des solutions est d'utiliser un condensateur en parallèle avec le bouton. Ce composant permet d'absorber les rebonds en se chargeant (ou se déchargeant) progressivement. La commutation du port numérique n'a lieu qu'une fois le condensateur suffisamment chargé, soit un peu après la commutation du bouton.



 

Avec ce montage on peut programmer
l'utilisation d'un bouton de la manière suivante :

```
int pin_LED = 13; // port numérique associé à la LED
int pin_button = 2; // port numérique lié au bouton
int state = LOW; // variable d'état de la LED

void setup() {
  pinMode(pin_LED, OUTPUT); // réglage du pin en sortie
  pinMode(pin_button, INPUT); // réglage du pin en entrée
}

void loop() {
  if (digitalRead(pin_button) == HIGH) { // si le bouton est appuyé
    state = !state; // ... inversion de la variable d'état
  }
  digitalWrite(pin_LED, state); // action sur la LED en fonction de l'état

  // Suite du programme ... simulé par une pause
  delay(100);
}
```

Il reste néanmoins un inconvénient à cette solution : si la durée d'exécution de la boucle `loop()` est trop long, il peut arriver qu'un utilisateur appuie pendant un temps si court que l'instruction qui teste de l'état du bouton (`if (digitalRead(pin_button) == HIGH)`) n'a pas le temps de « voir » pas cet appui.

“ **Activité :** tester le programme ci-dessus avec une attente de 1s ... et constater le

problème ...

En utilisant une interruption

Les microcontrôleurs Arduino possèdent des ports supportant les **interruptions**

matérielles : une commutation d'un de ces ports (programmé pour cela), provoque l'arrêt de l'exécution du programme pour faire une tâche particulière, puis retourner à l'exécution normale du programme.

```
int pin_LED = 13;    // port numérique associé
int pin_button = 2;  // port numérique lié au bouton
volatile int state = LOW; // variable d'état de la LED

void setup() {
  pinMode(pin_LED, OUTPUT);    // réglage du pin
  // Création de l'interruption
  attachInterrupt(0, blink, CHANGE);
}

void loop() {
  digitalWrite(pin_LED, state); // action sur la LED
  // Suite du programme ... simulé par une in:
  delay(100);
}

void blink() {
  state = !state; // inversion de la variable
}
```

Dans l'exemple précédent, un changement d'état du bouton (constante `CHANGE`), provoquera aussitôt l'arrêt de l'exécution du programme pour exécuter la fonction `blink()`, et ensuite retourner au programme...

 VOUS AIMEREZ AUSSI...